

$$T_{RAS} = T_{RP} + T_{RCP} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} T_{RAS_1} = 32,2 \times 10^{-12} + 0,8415 \times 10^{-12} \\ \quad = 33,0415 \text{ ps} \leftarrow \end{array} \right.$$

$$T_{RP} = RC_d \ln \frac{\frac{V_{DD}}{2}}{0,1 \frac{V_{DD}}{2}} \\ = 32,2 \times 10^{-12} \text{ s}$$

$$T_{RAS_2} = 32,2 \times 10^{-12} + 0,4683 \times 10^{-12} \\ = 32,6683 \text{ ps} \quad \times \\ \rightarrow \text{Como } T_{RAS_1} \text{ é maior,} \\ \text{é o utilizado.}$$

$$\begin{array}{l} V_{DD} = 1,2 \text{ V} \\ C_c = 33 \text{ fF} \\ C_d = 0,7 \text{ pF} \\ \Delta V = 70 \text{ mV} \\ R_{on} = 20 \text{ } \Omega \\ T_s = 30 \text{ ps} \\ T_{cc} = 40 \text{ ps} \end{array}$$

$$V_f = V_d + \frac{C_c}{C_d} V_c$$

$$\left\{ \begin{array}{l} V_c = 0 \Rightarrow V_f = V_d = \frac{V_{DD}}{2} = 0,6 \text{ V} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} V_c = V_{DD} \Rightarrow V_f = V_{DD} \left(\frac{1}{2} + \frac{C_c}{C_d} \right) = \\ \quad = 0,6566 \text{ V} \end{array} \right.$$

$$T_{RCP} = RC_d \ln \frac{V_f}{\frac{V_{DD}}{2} - 35 \times 10^{-3}}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} V_c = 0 \Rightarrow T_{RCP} = RC_d \ln \frac{0,6}{0,6 - 35 \times 10^{-3}} \\ \quad = 0,8415 \times 10^{-12} \text{ s} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} V_c = V_{DD} \Rightarrow T_{RCP} = RC_d \ln \frac{0,6566}{0,6 + 35 \times 10^{-3}} \\ \quad = 0,4683 \times 10^{-12} \text{ s} \end{array} \right.$$