

# TRCP

$$T_{RAS} = T_{RP} + T_{RCP}$$

$$T_{RP} = R_c d \ln \frac{\frac{V_{DD}}{2}}{0,1 \frac{V_{DD}}{2}} = 32,2 \times 10^{-12} \text{ s}$$

$$T_{RCP} = R_c d \ln \frac{V_f}{\frac{V_{DD}}{2} - 35 \times 10^{-3}} \rightarrow \begin{cases} V_c = 0 \rightarrow V_f = V_d = \frac{V_{DD}}{2} = 0,6 \text{ V} \\ V_c = V_{DD} \rightarrow V_f = V_{DD} \left( \frac{1}{2} + \frac{C_c}{C_d} \right) = 0,66 \text{ V} \end{cases}$$

$$\begin{cases} V_c = 0 \rightarrow T_{RCP} = R_c d \ln \frac{0,6}{0,6 - 35 \times 10^{-3}} = 0,184 \times 10^{-12} \text{ s} \\ V_c = V_{DD} \rightarrow T_{RCP} = R_c d \ln \frac{0,66}{0,6 + 35 \times 10^{-3}} = 0,55 \times 10^{-12} \text{ s} \end{cases}$$

$$T_{RAS} = T_{RP} + T_{RCP} \Rightarrow \begin{cases} T_{RAS} = 32,2 \times 10^{-12} + 0,184 \times 10^{-12} = 33,04 \times 10^{-12} \\ T_{RAS} = 32,2 \times 10^{-12} + 0,55 \times 10^{-12} = 32,75 \times 10^{-12} \end{cases}$$

$$\Rightarrow T_{RAS} = 33,04 \text{ ps}$$